



## IEL – protokol k projektu

Vadim, Goncarencu  
xgonce00


30. dubna 2022

### **Obsah**

## Příklad 1


Stanovte napětí  $U_{R7}$  a proud  $I_{R7}$ . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

| sk. | $U_1$ [V] | $U_2$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] | $R_6$ [ $\Omega$ ] | $R_7$ [ $\Omega$ ] | $R_8$ [ $\Omega$ ] |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| H   | 135       | 80        | 680                | 600                | 260                | 310                | 575                | 870                | 355                | 265                |

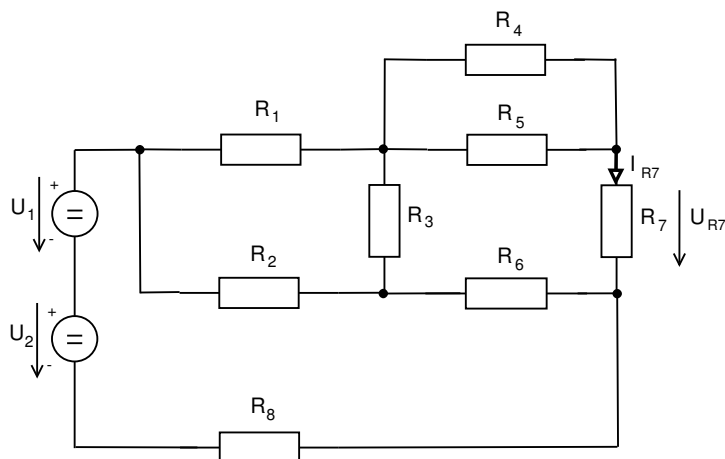


Vypočítáme  $R_{ekv}$  postupným zjednodušováním obvodu

$$R_{45} = \frac{R_4 \times R_5}{R_4 + R_5} = 201,4124\Omega$$

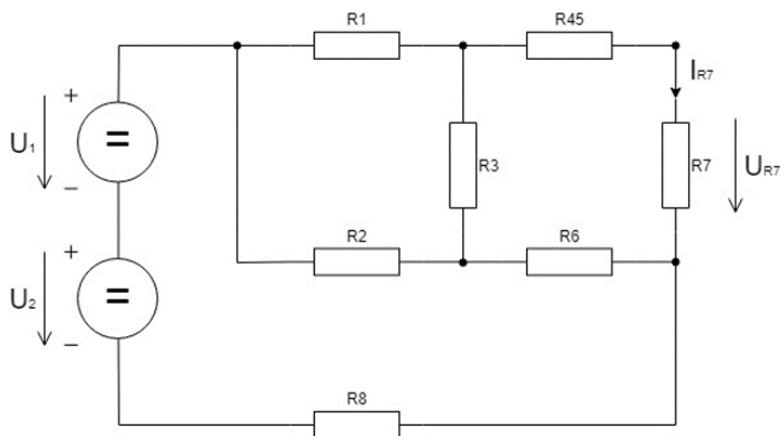

Obrázek 1:  $R_{45} \sim R_4, R_5$  paralelně

$$R_{457} = R_{45} + R_7 = 201,4124\Omega + 335\Omega = 536,4124\Omega$$

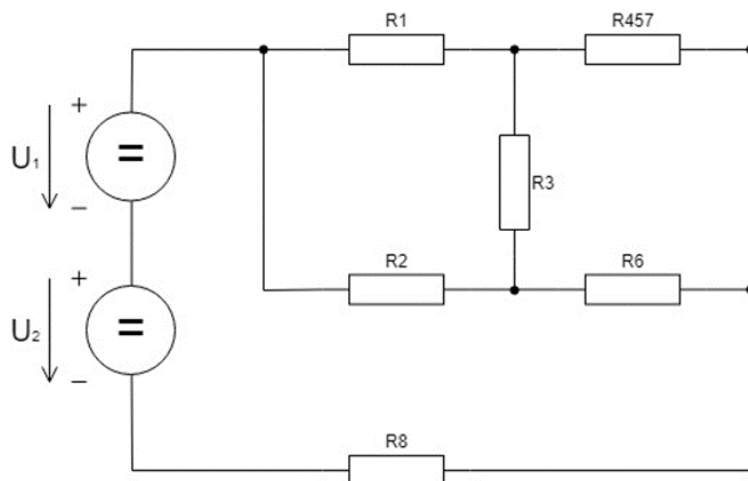


Obrázek 2:  $R_{457} \sim R_{45}, R_7$  sériově

$$R_A = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{408000\Omega}{1540\Omega} = 264,9350\Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{176800\Omega}{1540\Omega} = 114,8051\Omega$$


$$R_C = \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{156000\Omega}{1540\Omega} = 101,2987\Omega$$

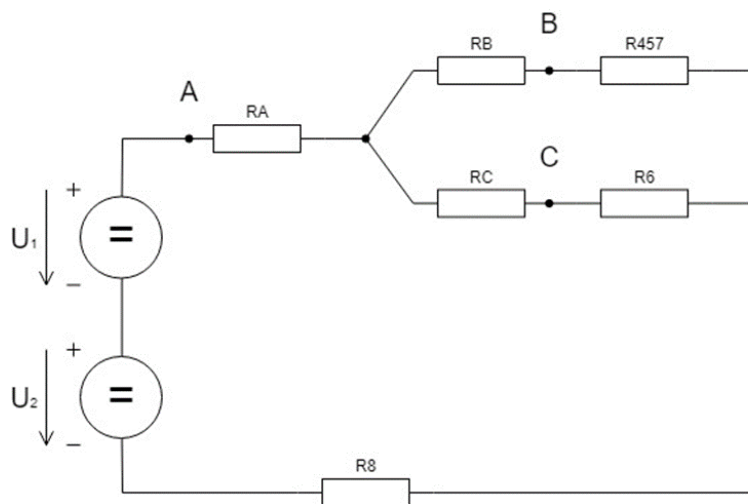

Obrázek 3: Přejchod trojúhelník  $\rightarrow$  hvězda


$$R_{B457} = R_B + R_{457} = 114,8051\Omega + 536,4124\Omega = 651,2175\Omega$$

$$R_{C6} = R_C + R_6 = 101,2987\Omega + 870\Omega = 971,2987\Omega$$

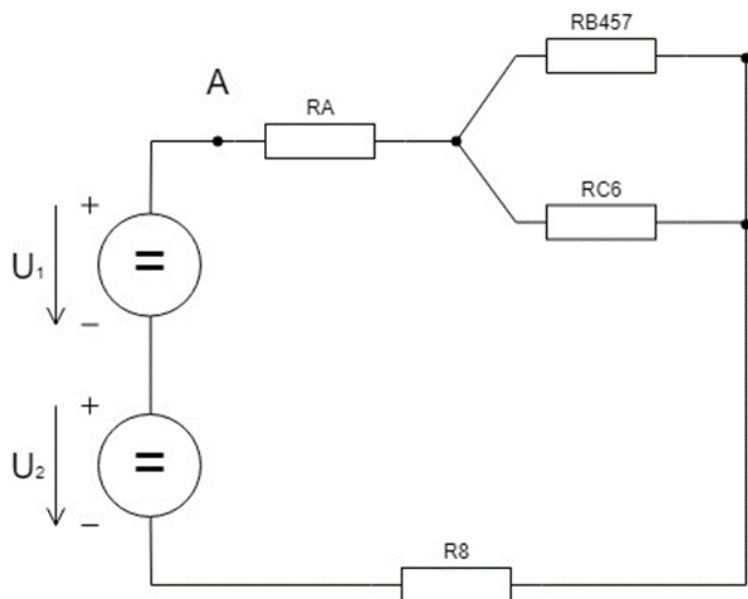


Obrázek 4:  $R_{B457} \sim R_B, R_{457}$  sériově,  $R_{C6} \sim R_C, R_6$  sériově

$$R_{B457C6} = \frac{R_{B457} \times R_{C6}}{R_{B457} + R_{C6}} = \frac{632526,7111\Omega}{1622,5162\Omega} = 389,8430\Omega$$

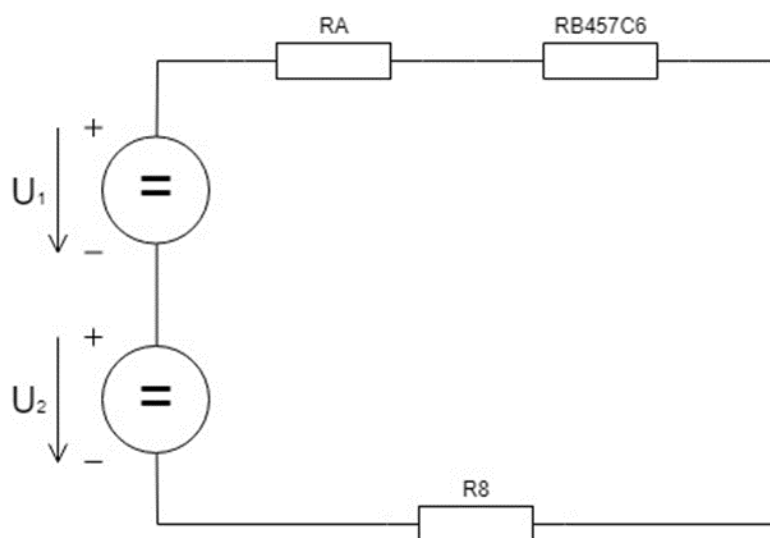

Obrázek 5:  $R_{B457C6} \sim R_{B457}, R_{C6}$  paralelně

$$\begin{aligned} R_{AB457C6} &= R_A + R_{B457C6} = 264,9350\Omega + 389,8430\Omega = 654,778\Omega \\ R_{AB457C68} &= R_{AB457C6} + R_8 = 654,778\Omega + 265\Omega = 919,778\Omega \\ R_{ekv} &= R_{AB457C68} = 919,778\Omega \end{aligned}$$

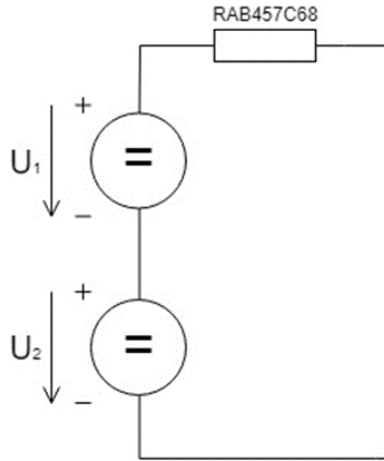

Obrázek 6:  $R_{AB457C6} \sim R_A, R_{B457C6}$  sériově,  $R_{ekv} \sim R_{AB457C6}, R_8$  sériově

**Zpětným chodem vypočítáme  $U_{R7}, I_{R7}$**

$$U = U_1 + U_2 = 135V + 80V = 215V$$

$$I = \frac{U}{R_{ekv}} = \frac{215V}{919,778\Omega} = 0,2337A$$

$$U_{RAB457C6} = R_{AB457C6} \times I = 654,778\Omega \times 0,2337A = 153,0216V$$

$$U_{R8} = R_8 \times I = 265\Omega \times 0,2337A = 61,9305V$$

$$U_{RA} = R_A \times I = 264,9350\Omega \times 0,2337A = 61,9153V$$

$$U_{RB457C6} = R_{B457C6} \times I = 389,8430\Omega \times 0,2337A = 91,1063V$$

$$I_{RB457} = \frac{U_{RB457C6}}{R_{B457}} = \frac{91,1063V}{651,2175\Omega} = 0,1399A$$


$$I_{RC6} = \frac{U_{RB457C6}}{R_{C6}} = \frac{91,1063V}{971,2987\Omega} = 0,0937A$$

$$U_{RB} = R_B \times I_{RB457} = 114,8051\Omega \times 0,1399A = 16,0612V$$

$$U_{R457} = R_{457} \times I_{RB457} = 536,4124\Omega \times 0,1399A = 75,0440V$$

$$U_{RC} = R_C \times I_{RC6} = 101,2987\Omega \times 0,0937A = 9,4916V$$

$$U_{R6} = R_6 \times I_{RC6} = 870\Omega \times 0,0937A = 81,519V$$

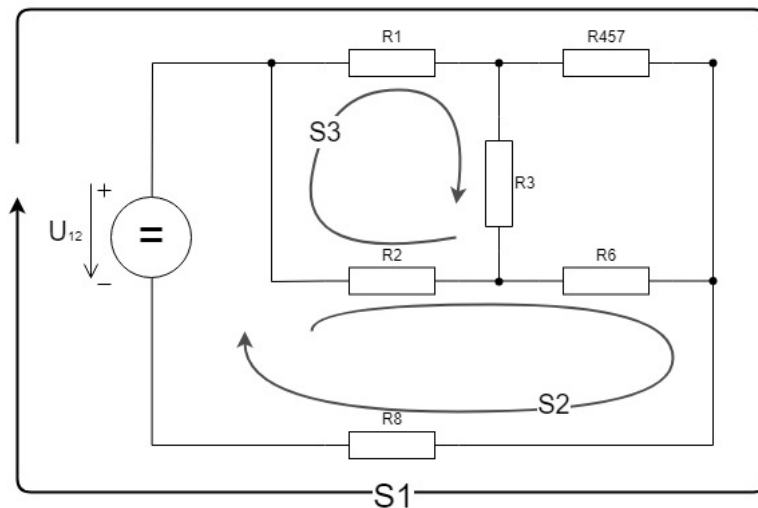

Obrázek 7: Smyčka S1, S2, S3

$$S1 : U_{R1} + U_{R457} + U_{R8} - U = 0 \text{ (II Kir. Z)}$$

$$S2 : U_{R2} + U_{R6} + U_{R8} - U = 0 \text{ (II Kir. Z)}$$

$$S3 : U_{R2} - U_{R1} - U_{R3} = 0 \text{ (II Kir. Z)}$$

$$U_{R1} = U - U_{R457} - U_{R8} = 215V - 75,0440V - 61,9305V = 78,0255V$$

$$U_{R2} = U - U_{R6} - U_{R8} = 215V - 81,519V - 61,9305V = 71,5505V$$

$$U_{R3} = U_{R1} - U_{R2} = 78,0255V - 71,5505V = 6,4750V$$

$$I_{R457} = \frac{U_{R457}}{R_{457}} = \frac{75,0440V}{536,4124\Omega} = 0,1398A$$

$$I_{R457} = \frac{U_{R45}}{R_{45}} = \frac{U_{R7}}{R_7}$$

$$U_{R45} = I_{R457} \times R_{45} = 0,1398A \times 201,4124\Omega = 28,1574V$$


$$U_{R7} = I_{R457} \times R_7 = 0,1398A \times 335\Omega = 46,8330V$$

$$I_{R7} = I_{R457} = 0,1398A$$

## Příklad 2


Stanovte napětí  $U_{R1}$  a proud  $I_{R1}$ . Použijte metodu Théveninovy věty.

| sk. | $U$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] |
|-----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| C   | 200     | 70                 | 220                | 630                | 240                | 450                |

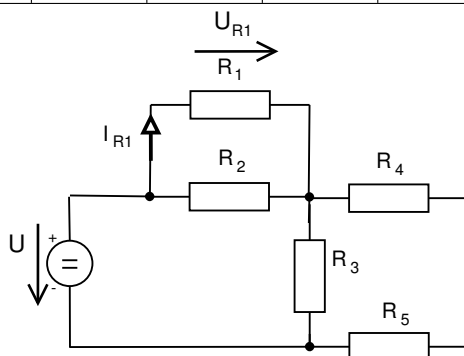


### Zjednodušování obvodu

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 240\Omega + 450\Omega = 690$$

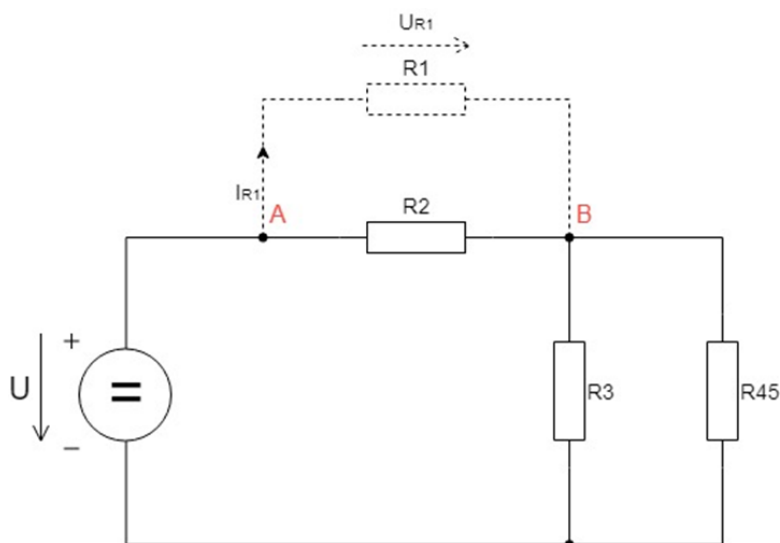


Obrázek 8:  $R_{45} \sim R_4, R_5$  seriove

$$R_{345} = \frac{R_3 \times R_{45}}{R_3 + R_{45}} = \frac{630\Omega \times 690\Omega}{630\Omega + 690\Omega} = \frac{434700\Omega}{1320\Omega} = 329,3181\Omega$$

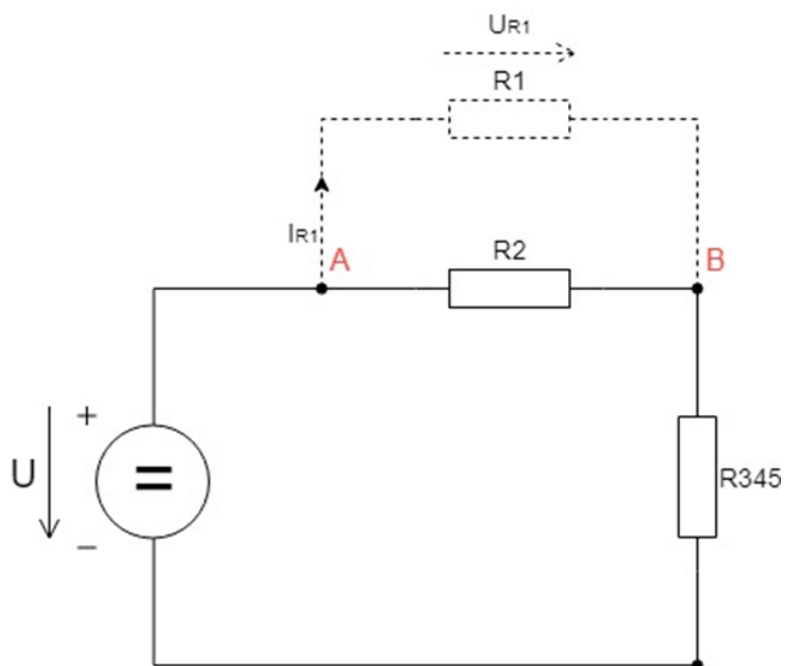

Obrázek 9:  $R_{345} \sim R_3, R_{45}$  paralelně

### Přechod na ekvivalentní obvod

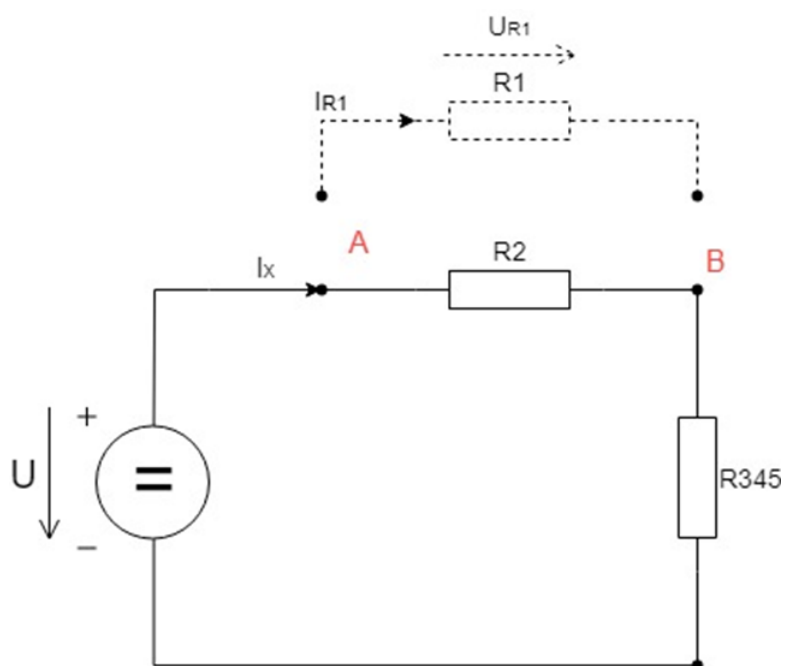

Obrázek 10: Odpojíme větev s  $R1$



$$U_i = I_X \times R_2 + I_X \times R_{345} \text{ (III Kir. Z.)}$$


$$I_X = \frac{U}{R_2 + R_{345}} = \frac{200V}{220\Omega + 329,3181\Omega} = \frac{200V}{549,3181\Omega} = 0,3640A$$

$$U_{AB} = U_{R2} = I_X \times R_2 = 0,3640A \times 220\Omega = 80,0800V$$

$$R_i = \frac{R_2 \times R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{220\Omega \times 329,3181\Omega}{220\Omega + 329,3181\Omega} = \frac{72449,9820\Omega}{549,3181\Omega} = 131,8907\Omega$$

$$I_{R1} = \frac{U_{AB}}{R_1 + R_i} = \frac{80,0800V}{70\Omega + 131,8907\Omega} = \frac{80,0800V}{201,8907\Omega} = 0,3966A$$

$$U_{R1} = I_{R1} \times R_1 = 0,3966A \times 70\Omega = 27,7620V$$

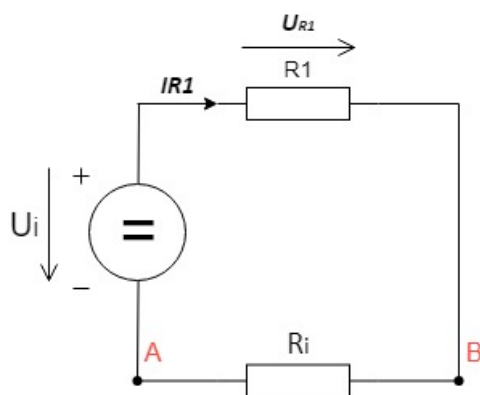


Obrázek 11: Ekvivalentní obvod

### Příklad 3

Stanovte napětí  $U_{R3}$  a proud  $I_{R3}$ . Použijte metodu uzlových napětí ( $U_A, U_B, U_C$ ).

| sk. | $U$ [V] | $I_1$ [A] | $I_2$ [A] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $R_3$ [ $\Omega$ ] | $R_4$ [ $\Omega$ ] | $R_5$ [ $\Omega$ ] |
|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| C   | 110     | 0.85      | 0.75      | 44                 | 31                 | 56                 | 20                 | 30                 |

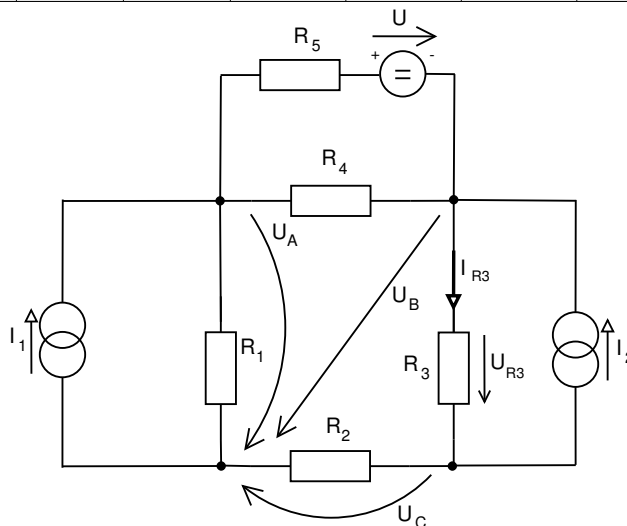

**Zvolíme uzel D jako referenční**

$$U_D = 0V$$

**Vzorce pro jednotlivé proudy**

$$I_{R1} = \frac{U_A - U_D}{R_1} = \frac{U_A}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{U_C - U_D}{R_2} = \frac{U_C}{R_2}$$

$$I_{R3} = \frac{U_B - U_C}{R_3}$$

$$I_{R4} = \frac{U_A - U_B}{R_4}$$

$$I_{R5} = \frac{U_B - U_A + U}{R_5}$$

**I Kir. Z. pro proudy v uzlech**

$$I_1 + I_{R5} - I_{R1} - I_{R4} = 0 \quad (U_{zelA.})$$

$$I_{R4} + I_2 - I_{R5} - I_{R3} = 0 \quad (U_{zelB.})$$

$$I_{R3} - I_2 - I_{R2} = 0 \quad (U_{zelC.})$$

$$\begin{aligned}
I_1 + \frac{U_B - U_A + U}{R_5} - \frac{U_A}{R_1} - \frac{U_A - U_B}{R_4} &= 0 \\
\frac{U_A - U_B}{R_4} + I_2 - \frac{U_B - U_A + U}{R_5} - \frac{U_B - U_C}{R_3} &= 0 \\
\frac{U_B - U_C}{R_3} - I_2 - \frac{U_C}{R_2} &= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-U \times G_5 - I_1 &= U_B \times (G_5 + G_4) - U_A \times (G_5 + G_1 + G_4) \\
U \times G_5 - I_2 &= U_A \times (G_4 + G_5) - U_B \times (G_4 + G_5 + G_3) + U_C \times G_3 \\
I_2 &= U_B \times G_3 - U_C \times (G_3 + G_2)
\end{aligned}$$

**Dosadíme hodnoty a vypočítáme napětí na uzlech**

$$\begin{aligned}
-4.5166A &= U_B \times \frac{1}{12\Omega} - U_A \times \frac{7}{66\Omega} \\
2.9166A &= U_A \times \frac{1}{12\Omega} - U_B \times \frac{17}{168\Omega} + U_C \times \frac{1}{56\Omega} \\
0.75A &= U_B \times \frac{1}{56\Omega} - U_C \times \frac{87}{1736\Omega}
\end{aligned}$$

$$U_A = 52.3536V$$

$$U_B = 12.4327V$$

$$U_C = -10.5355V$$

**Vypočítáme napětí a proud na rezistoru  $R_3$**

$$U_{R3} = U_B - U_C = 22.9656V$$

$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = 0.4101A$$


## Příklad 4

Pro napájecí napětí platí:  $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$ ,  $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$ .

Ve vztahu pro napětí  $u_{L_2} = U_{L_2} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{L_2})$  určete  $|U_{L_2}|$  a  $\varphi_{L_2}$ . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ( $t = \frac{\pi}{2\omega}$ ).

| sk. | $U_1$ [V] | $U_2$ [V] | $R_1$ [ $\Omega$ ] | $R_2$ [ $\Omega$ ] | $L_1$ [mH] | $L_2$ [mH] | $C_1$ [ $\mu$ F] | $C_2$ [ $\mu$ F] | $f$ [Hz] |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------|
| H   | 5         | 6         | 10                 | 10                 | 160        | 75         | 155              | 70               | 95       |

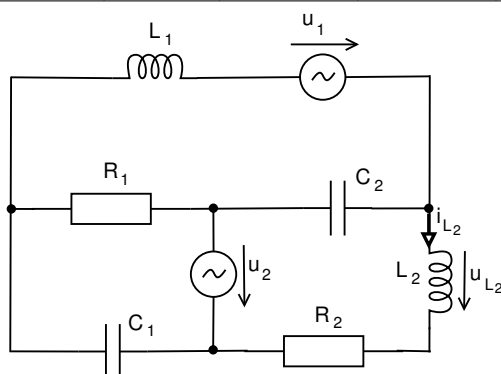

## Vzorce pro impedanci a uhlovou frekvenci

$$\omega = 2\pi f$$

$$Z_C = \frac{-j}{\omega C}$$

$$Z_L = j\omega L$$

## II Kir. Z. pro rovnice proudu ve smyčkách

$$I_A : U_{L1} + U_1 + U_{C2} + U_{R1} = 0$$

$$I_B : U_{B1} + U_2 + U_{C1} = 0$$

$$I_C : U_{C2} + U_{L2} + U_{R2} - U_2 = 0$$

$$I_A : I_A(Z_{L1} + Z_{C2} + R_1) - I_B R_1 - I_C Z_{C2}$$

$$I_B : I_B(R_1 + Z_{C1}) - I_A R_1 = -U_2$$

$$I_C : I_C(Z_{C2} + Z_{L2} + R_2) - I_A Z_{C2} = U_2$$

### Výpočet proudu pomocí matic

$$\begin{pmatrix} Z_{L1} + Z_{C2} + R_1 & -R_1 & -Z_{C2} \\ -R_1 & R_1 + Z_{C1} & 0 \\ -Z_{C2} & 0 & Z_{C2} + Z_{L2} + R_2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_1 \\ -U_2 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 + 71.5713j & -10 & 23.9391 \\ -10 & 10 - 10.8085j & 0 \\ 23.9331j & 0 & 10 + 20.8346j \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

**Násobením inverzní matici zleva dostáváme hodnoty proudu**

$$I_A = (-0.2105 + 0.2255j)A$$

$$I_B = (-0.4862 - 0.3j)A$$

$$I_C = (0.4099 - 0.3502j)A$$

**Formuli pro napětí a fázový posun L2**

$$U_{L2} = I_C \times Z_{L2}$$

$$|U_{L2}| = \sqrt{re(U_{L2})^2 + im(U_{L2})^2}$$

$$\varphi = atan\left(\frac{im(U_{L2})}{re(U_{L2})}\right)$$

**Dosadíme hodnoty do vzorců**

$$I_{L2} = I_C = (0.4099 - 0.3502j)A$$

$$U_{L2} = I_{L2} \times Z_{L2} = (0.4099 - 0.3502j)A \times (0 + 44.7676j)A = (15.6810 + 18.3519j)V$$

$$\varphi = atan\left(\frac{im(U_{L2})}{re(U_{L2})}\right) = atan\left(\frac{18.3519}{15.6810}\right) = 0.8637^\circ$$


$$|U_{L2}| = \sqrt{re(U_{L2})^2 + im(U_{L2})^2} = \sqrt{15.6810^2 + 18.3519^2} = 24.1389V$$

## Příklad 5

V obvodu na obrázku níže v čase  $t = 0$  [s] sepne spínač  $S$ . Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů.

Vypočítejte analytické řešení  $u_C = f(t)$ . Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

| sk. | $U$ [V] | $R$ [ $\Omega$ ] | $C$ [F] | $u_C(0)$ [V] |
|-----|---------|------------------|---------|--------------|
| C   | 45      | 5                | 30      | 12           |

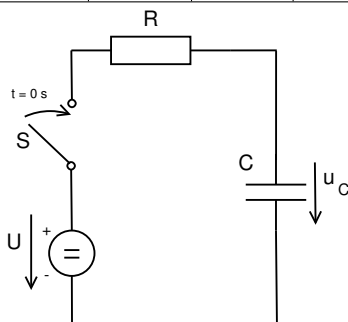

**Vzorec pro napětí na kondenzátoru**

$$U'_C = \frac{I}{C}$$

**II Kir. Z. pro obvod**

$$U_R + U_C - U = 0$$

**Algebraické úpravy**

$$U'_C = \frac{U_R}{RC}$$

$$U_R = U - U_C$$

$$U'_C = \frac{U - U_C}{RC}$$

$$RC \times U'_C + U_C = U$$

$$150 \times U'_C + U_C = 45$$

**Očekávané řešení**

$$U_C(t) = k(t) \times e^{\lambda t}$$

**Najdeme  $\lambda$**

$$(U_C' = \lambda; U_C = 1)$$

$$0 = 150 \times \lambda + 1$$

$$\lambda = -\frac{1}{150}$$

**Dosadíme  $\lambda$  do vzorce a najdeme  $k'(t)$**

$$U_C(t) = k(t) \times e^{-\frac{t}{150}}$$

**Derivujeme  $U_C(t)$  a najdeme  $k'(t)$**

$$U'_C(t) = k'(t) \times e^{-\frac{t}{150}} - \frac{1}{150} \times k(t) \times e^{-\frac{t}{150}}$$

$$45 = 150k'(t) \times e^{-\frac{t}{150}}$$

$$k'(t) = \frac{3}{10} \times e^{\frac{t}{150}}$$

**Integrujeme  $k'(t)$  a dosadíme do vzorce pro  $U_C(t)$**

$$k(t) = \int \frac{3}{10} \times e^{\frac{t}{150}} dt = \frac{3}{10} \times 150 \times e^{\frac{t}{150}} = 45 \times e^{\frac{t}{150}} + C$$

$$U_C(t) = (45 \times e^{\frac{t}{150}} + C) \times e^{-\frac{t}{150}}$$

$$U_C(t) = 45 + C \times e^{-\frac{t}{150}}$$

**Najdeme  $C$**

$$U_C(0) = 45 + C$$

$$12 = 45 + C$$

$$C = -33$$

$$U_C(t) = 45 - 33 \times e^{-\frac{t}{150}}$$

## Shrnutí výsledků

| Příklad | Skupina | Výsledky                                            |
|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1       | H       | $U_{R7} = 46,8330V$ $I_{R7} = 0,1398A$              |
| 2       | C       | $U_{R1} = 27,7620V$ $I_{R1} = 0,3966A$              |
| 3       | C       | $U_{R3} = 22.9656V$ $I_{R3} = 0.4101A$              |
| 4       | H       | $ U_{L2}  = 24.1389V$ $\varphi_{L2} = 0.8637^\circ$ |
| 5       | C       | $u_C = 45 - 33 \times e^{-\frac{t}{150}}$           |